


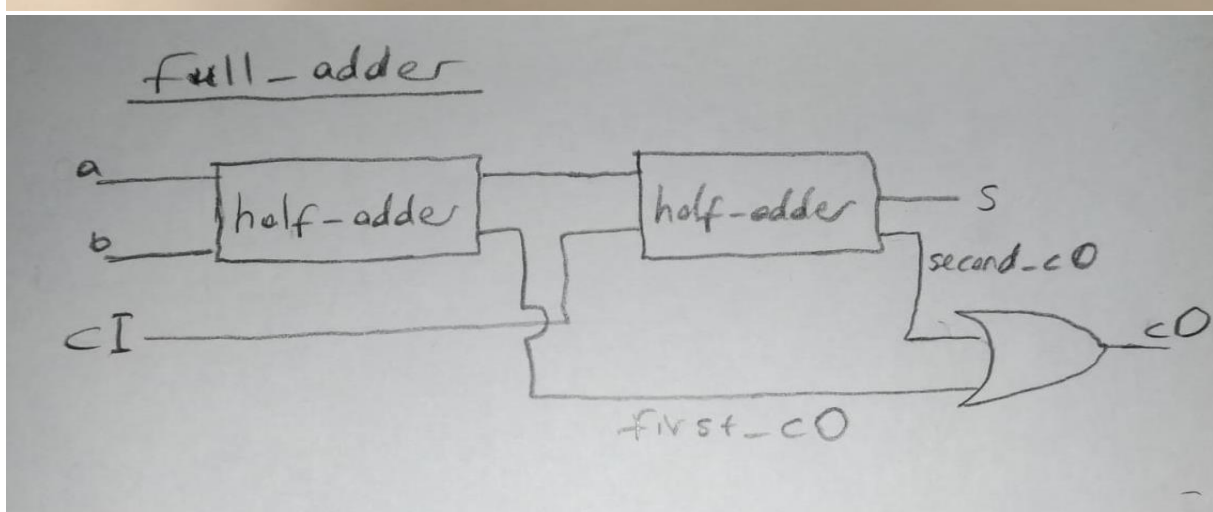
 
 
 
 
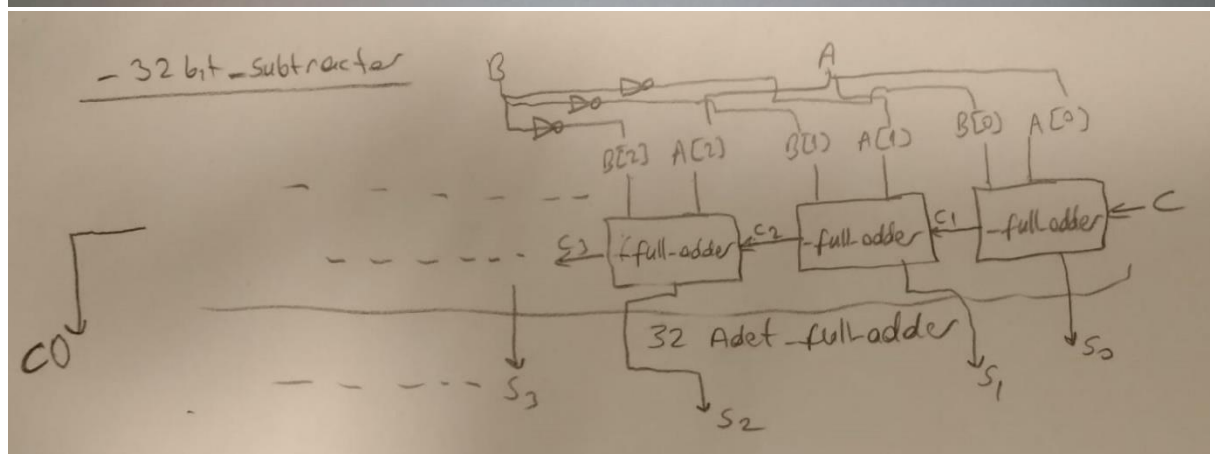
 


## 1. Schematic Designs For All Modules.

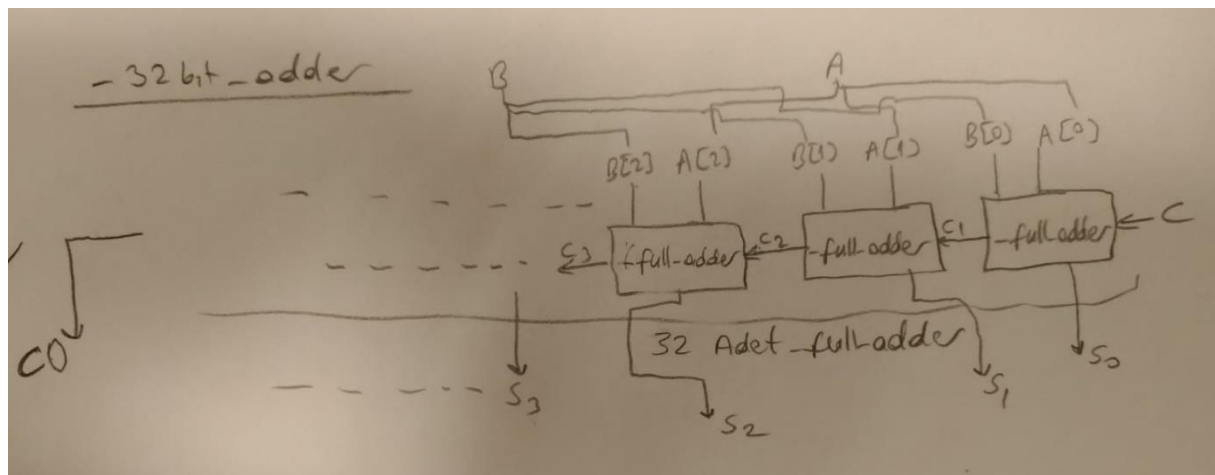


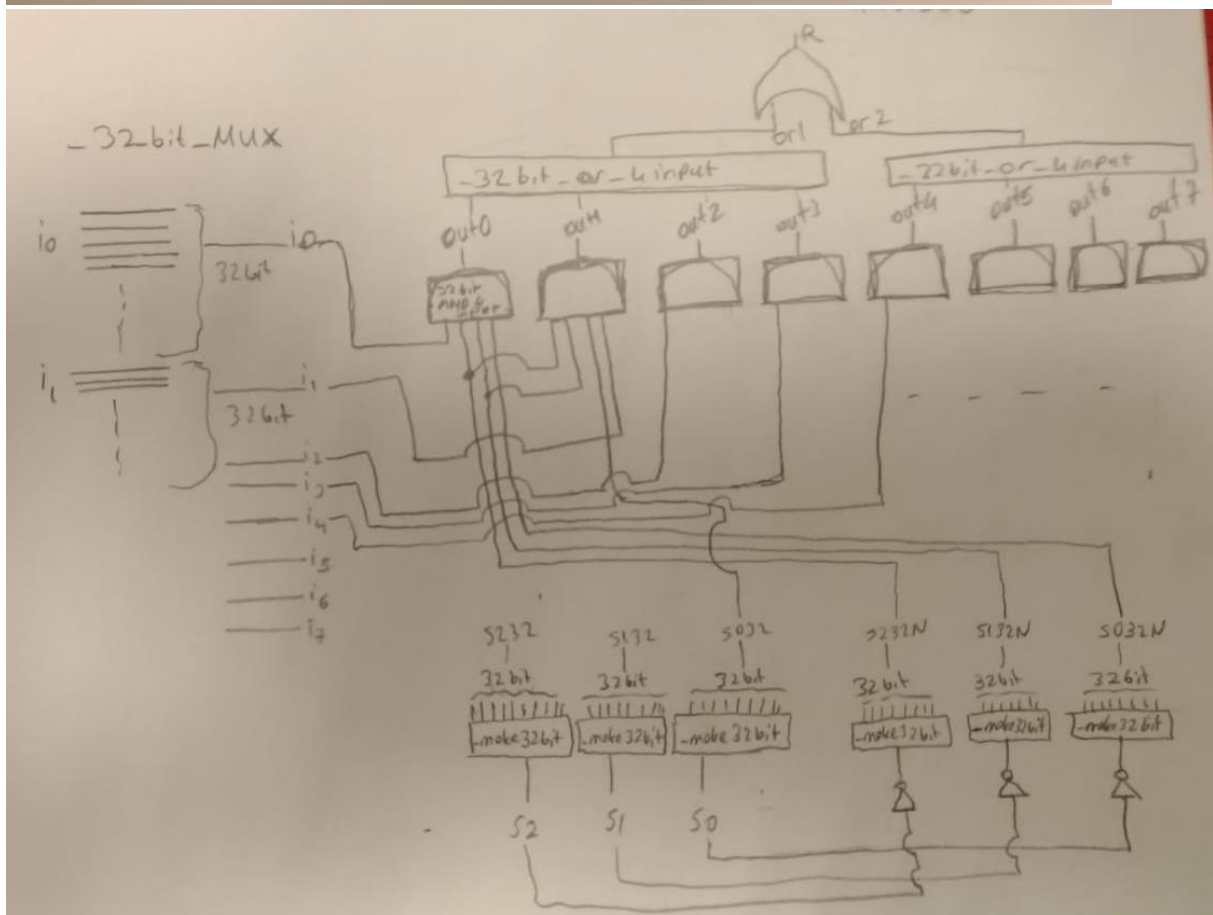


## ALU32:


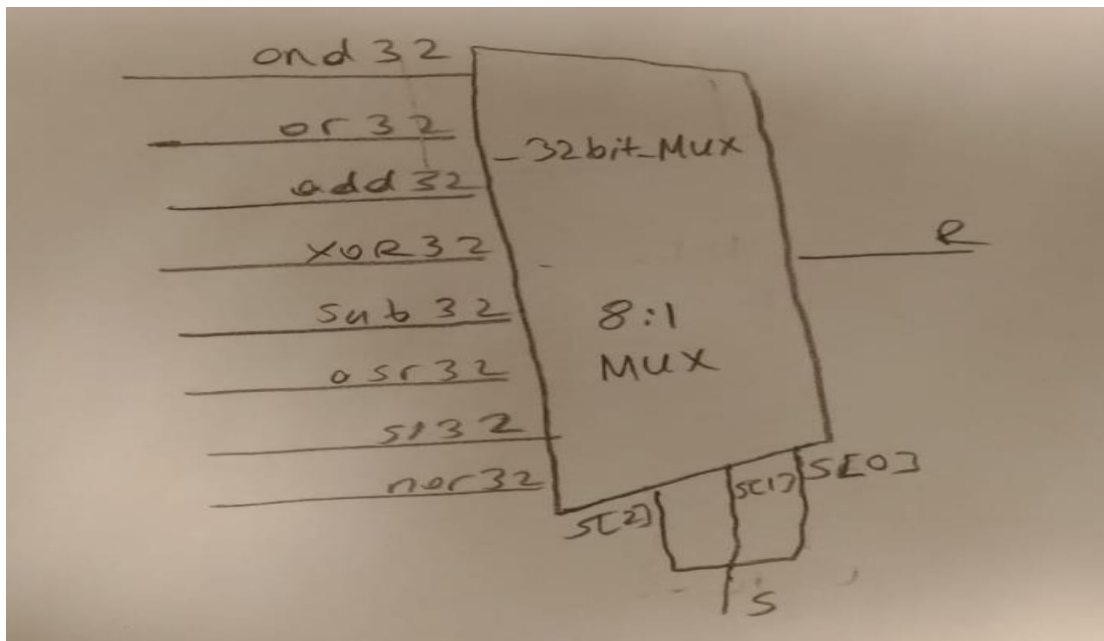



— make 32 bit

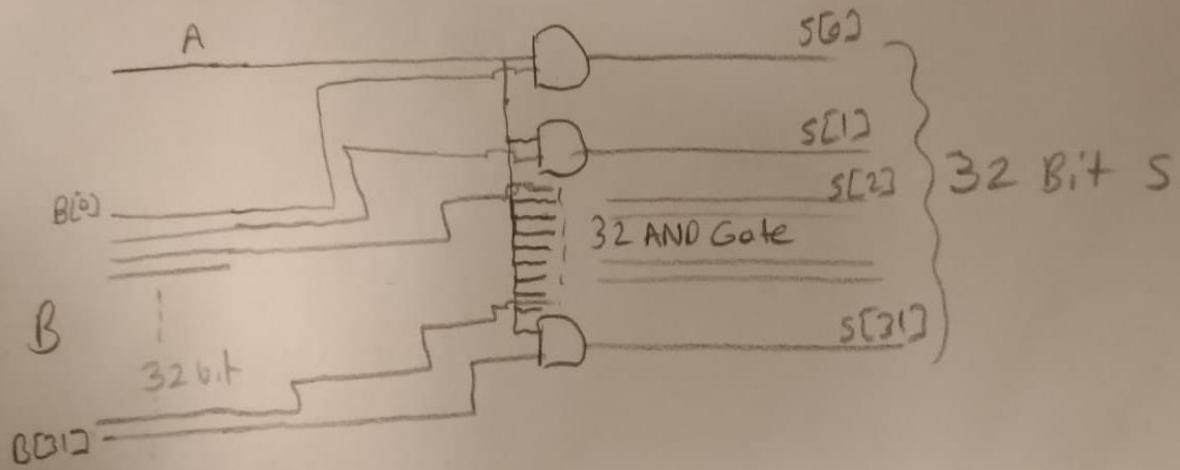

— 32 bit and input

 

  

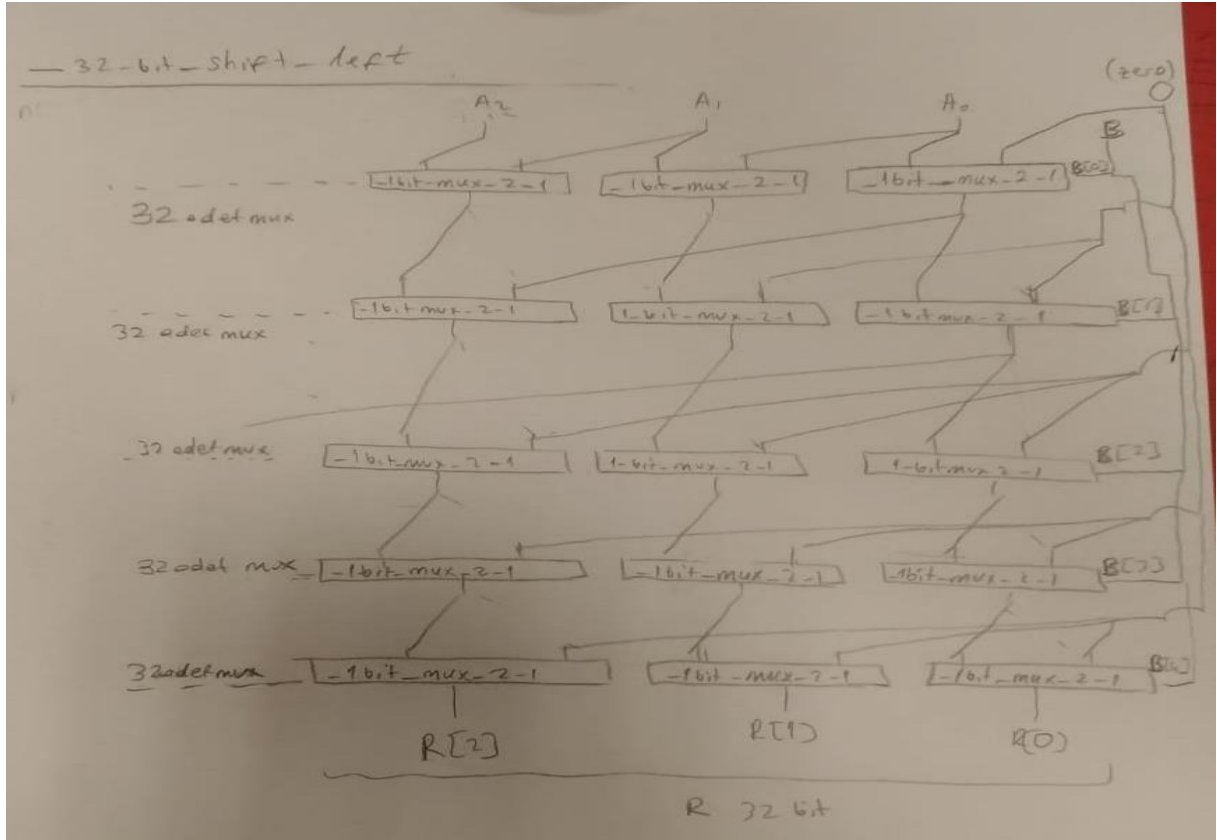

## 2. Verilog Modules and Their Description

### 1. 32bit\_and+

Bu modül ALU nun 000 select biti için kullanılmıştır. 32 bitlik iki A ve B inputu alır ve bu inputların aynı digitteki değerlerini birbiriyle AND kapısına sokar ve çıkan sonucu yine 32 bitlik S outputunun yine aynı indexine yazarak S outputunu doldurur.

### 2. 32bit\_OR+

Bu modül ALU nun 001 select biti için kullanılmıştır. 32 bitlik iki A ve B inputu alır ve bu inputların aynı digitteki değerlerini birbiriyle OR kapısına sokar ve çıkan sonucu yine 32 bitlik S outputunun yine aynı indexine yazarak S outputunu doldurur.

### 3. half\_adder++

Bu modül half add işlemi yapar. Full adderda kullanılmıştır. Carry in almaz. Gelen a ve b 1 bitlik inputlarını toplar ve carryOut ve işlem sonucunu output olarak çıkartır.

### 4. full\_adder++

Bu modül full add işlemi yapar. 32bit\_adder modulünde kullanılmıştır. Carry in alır. Gelen a ve b 1 bitlik inputlarını toplar. Ardından carryOut ve işlem sonucunu output olarak çıkartır.

#### 5. **\_32bit\_adder++**

Bu modül ALU nun 010 select biti için kullanılmıştır.İki adet A ve B 32 bitlik lik birbiriyle toplanacak sayı ve birde carry in biti alır. Full adder 32 defa kullanılarak 32 bitlik A ve B sayıları toplanarak S outputuna atılır ve carry out olarak C outpuna atılır.

#### 6. **\_32bit\_XOR++**

Bu modül ALU nun 011 select biti için kullanılmıştır.32 bitlik iki A ve B inputu alır ve bu inputların aynı digitteki değerlerini birbiriyle XOR kapısına sokar ve çıkan sonucu yine 32 bitlik S outputunun yine aynı indexine yazarak S outputunu doldurur.

#### 7. **\_32bit\_subtractor++**

Bu modül ALU nun 100 select biti için kullanılmıştır.İki adet A ve B 32 bitlik lik A-B işlemini yapacak sayı ve birde carry in biti alır. Full adder 32 defa kullanılarak 32 bitlik (A) ve ( B nin değili )sayıları toplanarak S outputuna atılır ve carry out olarak C outpuna atılır.

#### 8. **\_32bit\_NOR++**

Bu modül ALU nun 111 select biti için kullanılmıştır.32 bitlik iki A ve B inputu alır ve bu inputların aynı digitteki değerlerini birbiriyle NOR kapısına sokar ve çıkan sonucu yine 32 bitlik S outputunun yine aynı indexine yazarak S outputunu doldurur.

#### 9. **alu32++**

Bu modül ALU görevi görür.Top level entitydir. 8 farklı ALU işlemini de yapar ve 8 farklı wire a atar. Daha sonra bu wire ları 8:1 lik 32 bitlik mux a select biti ile gönderir ve istenen çıktının R outputuna yazılmasını sağlar.

#### 10. **\_32bit\_MUX++**

Bu modül 8:1 lik Mux görevi görür.alu32 modülünde kullanılmıştır.8 adet 32 bitlik input, 1 adet 3 bitlik select inputu ve bir adette 32 bitlik output vardır. Gelen select bite göre 8 adet inputtan birini output olarak dışarı verir.

#### 11. **\_make32bit++**

Bu modül \_32bit\_MUX modulünde kullanılmıştır. 32 bit lik değer ile 1 yada 0 bitini AND kapısına sokmak için 1 yada 0 bitini 32 bit haline getirir. Yani bit 0 ise 32 tane 0 biti oluşturur. Bit 1 ise 32 tane 1 biti oluşturur ve S outputuna atar.

#### 12. **\_32bit\_and\_4\_input++**

Bu modül \_32bit\_MUX modulünde kullanılmıştır.32 Bitlik 4 tane değer birbiri ile AND kapısına sokulmasını sağlar.Sonucu S outputuna atar.

#### 13. **\_32bit\_or\_4\_input++**

Bu modül \_32bit\_MUX modulünde kullanılmıştır.32 Bitlik 4 tane değer birbiri ile OR kapısına sokulmasını sağlar.Sonucu S outputuna atar.

#### 14. **\_32bit\_arithmetic\_shift\_right++**

Bu modül ALU nun 101 select biti için kullanılmıştır.A ve B 32 bitlik input alır ve B nin least 5 significant biti kadar sağa kaydırır her kaydırmada sayının 32 digiti most significant bite yazılır ve sonuc S outputuna atılır.

#### 15. **\_1bit\_MUX\_2\_1++**

Bu modül ALU nun \_32bit\_arithmetic\_shift\_right modülü için kullanılmıştır.1 Bitlik iki adet input alır ve gelen bir bitlik select bitine göre bu iki bitten birini R outputuna atar.



## 16. \_32bit\_shift\_left++

Bu modül ALU nun 110 select biti için kullanılmıştır. A ve B 32 bitlik input alır ve B nin least 5 significant biti kadar sola kaydırır her kaydırmada most significant bite 0 yazılır ve sonuc S outputuna atılır.

## 3. Modelsim Simulation Results

```
VSIM 4> step -current
# time = 0, A =1110111111110111111111111111, B=0000000000000000000000000000,S=000,R=0000000000000000000000000000
# time = 20, A =1111111111111111111111111111, B=1111110111111111111111111111,S=000,R=1111110111111111111111111111
# time = 40, A =0000000000000000000000000000, B=00000000000000000000000000101,S=000,R=0000000000000000000000000001
# time = 60, A =1111111111111011111111111110, B=0000000000010000000000000000001,S=001,R=1111111111111011111111111111
# time = 80, A =1111111111111111111111111110, B=000001000000000000000000000011,S=001,R=1111111111111111111111111111
# time = 100, A =000000000000000000000000000111, B=0000000000000000000000000001,S=001,R=0000000000000000000000000111
# time = 120, A =000000000000000000000000100000011, B=0000000000000000000000000001011,S=010,R=00000000000000000000000100001110
# time = 140, A =0000000000000000000000010000001101, B=0000000000000000000000000001111,S=010,R=000000000000000000010000011100
# time = 160, A =0000000000000000000000000000011011, B=00000000000000000000000001000001,S=010,R=000000000000000000000001011100
# time = 180, A =00000100000000000000001000000111, B=0000000000000000000000010000011,S=011,R=00000100000000000000010010000100
# time = 200, A =00001000000000100000010000000011, B=000000000001000000000000100001,S=011,R=00001000000010100000010000100010
# time = 220, A =00001000000000100000000000000011, B=0000000000010000000000000100001,S=011,R=0000100000010010000000000100010
# time = 240, A =00000000100000000000000001000011, B=0000000000000000000000010000101,S=100,R=0000000001111111111111011110
# time = 260, A =000010000000000000000010000000011, B=00000000000000000000010000000001,S=100,R=000010000000000000010000000010
# time = 280, A =000100000100000000000000000000011, B=000000000000000000000100000000001,S=100,R=000100000011111111110000000010
# time = 300, A =1100000001001111111111111110000, B=000000000000000000010000000010111,S=101,R=111111111111111111111100000000
# time = 320, A =110000100000111111111111110000, B=000000000000000000000100001101,S=101,R=111111111111100001000001111111
# time = 340, A =110000000000111111111111110100, B=000000000000000000000000100011,S=101,R=111110000000000111111111111110
# time = 360, A =1111001100001111111011111110000, B=0000000000000000000000000010101,S=110,R=11111110000000000000000000000000
# time = 380, A =111101110000111111110111110010, B=0000000000000000000000000010111,S=110,R=11111001000000000000000000000000
# time = 400, A =111100110000111101111111110000, B=00000000000000000000000000001101,S=110,R=11101111111111000000000000000000
# time = 420, A =0001000000100000010000000010011, B=0100000000001000000100000100001,S=111,R=1010111111010111010111001100
# time = 440, A =00010001000100100010000010010011, B=01000001001000100000100000100011,S=111,R=10101110110011011101011101001100
# time = 460, A =0001000001000100000100000000011, B=00010000100000010000010001000001,S=111,R=1110111100111010111010111011100
VSIM 5>
```